



DETECTOR DE MONEDAS


SISTEMAS DIGITALES

Profesor: Joel Vázquez
Nombre: Daniela Beatriz Martínez Montes
Matricula: 1603150184


TABLA DE VERDAD

	A	B	C	D	E	F	
0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	1
2	0	0	0	0	1	0	1
3	0	0	0	0	1	1	1
4	0	0	0	1	0	0	0
5	0	0	0	1	0	1	1
6	0	0	0	1	1	0	0
7	0	0	0	1	1	1	1
8	0	0	1	0	0	0	0
9	0	0	1	0	0	1	0
10	0	0	1	0	1	0	0
11	0	0	1	0	1	1	1
12	0	0	1	1	0	0	0
13	0	0	1	1	1	0	1
14	0	0	1	1	1	1	0
15	0	0	1	1	1	1	0
16	0	1	0	0	0	0	0
17	0	1	0	0	0	1	1
18	0	1	0	0	1	0	0
19	0	1	0	0	1	1	1
20	0	1	0	1	0	0	0
21	0	1	0	1	0	1	0
22	0	1	0	1	1	0	0
23	0	1	0	1	1	1	1
24	0	1	1	0	0	0	0
25	0	1	1	0	0	1	0
26	0	1	1	0	1	0	0
27	0	1	1	0	1	1	0
28	0	1	1	1	0	0	0
29	0	1	1	1	0	1	1
30	0	1	1	1	1	0	0
31	0	1	1	1	1	1	1
32	1	0	0	0	0	0	0
33	1	0	0	0	0	1	0
34	1	0	0	0	1	0	0
35	1	0	0	0	1	1	0
36	1	0	0	1	0	0	0
37	1	0	0	1	0	1	1
38	1	0	0	1	1	0	0
39	1	0	0	1	1	1	0
40	1	0	1	0	0	0	0
41	1	0	1	0	0	1	1
42	1	0	1	0	1	0	0
43	1	0	1	0	1	1	1
44	1	0	1	1	0	0	0
45	1	0	1	1	0	1	0
46	1	0	1	1	1	0	0
47	1	0	1	1	1	1	1
48	1	1	0	0	0	0	0
49	1	1	0	0	0	1	0
50	1	1	0	0	1	0	0
51	1	1	0	0	1	1	0
52	1	1	0	1	0	0	0
53	1	1	0	1	0	1	1
54	1	1	0	1	1	0	0
55	1	1	0	1	1	1	0
56	1	1	1	0	0	0	0
57	1	1	1	0	0	1	0
58	1	1	1	0	1	0	0
59	1	1	1	0	1	1	1
60	1	1	1	1	0	0	0
61	1	1	1	1	1	0	1
62	1	1	1	1	1	1	0
63	1	1	1	1	1	1	0

MAPA DE KARNAUGH

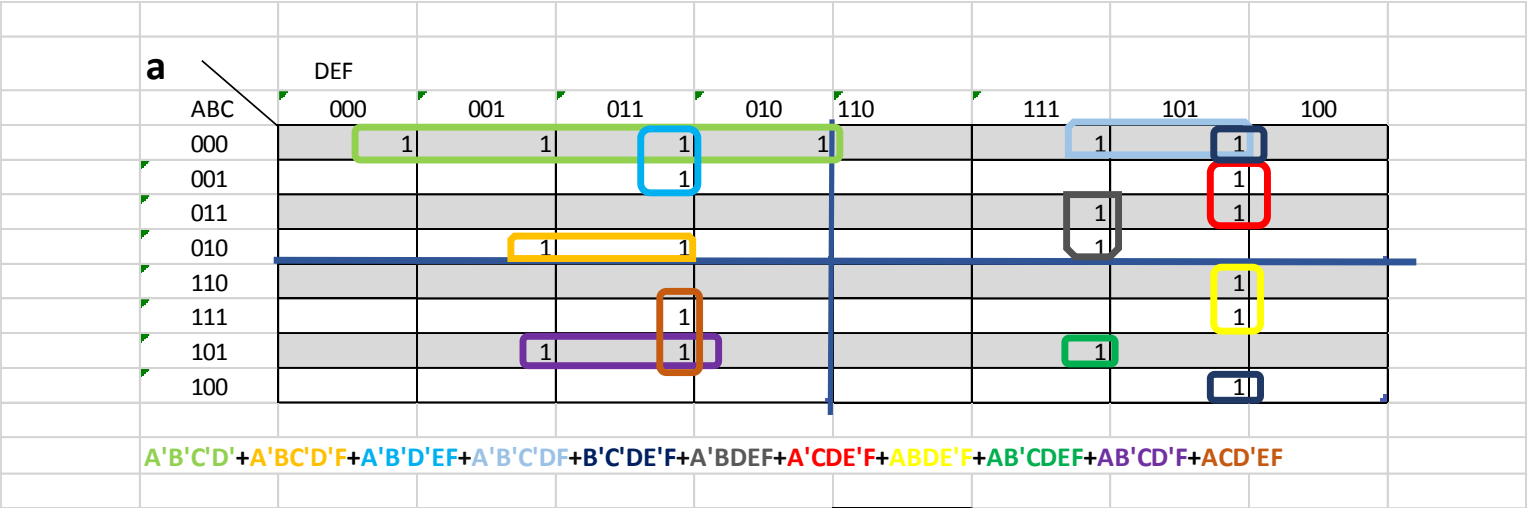


Captura del circuito en Proteus

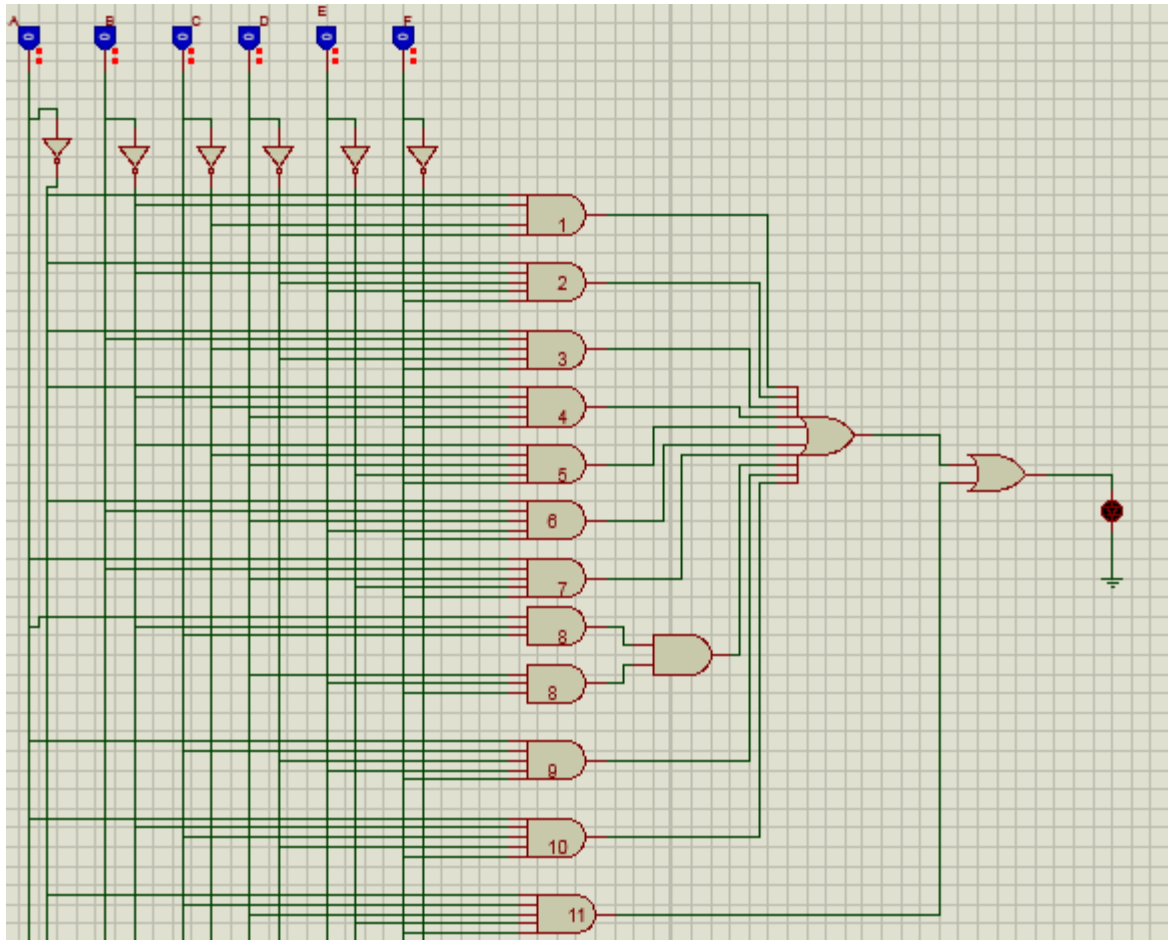


Capturas números primos


Numero 0:

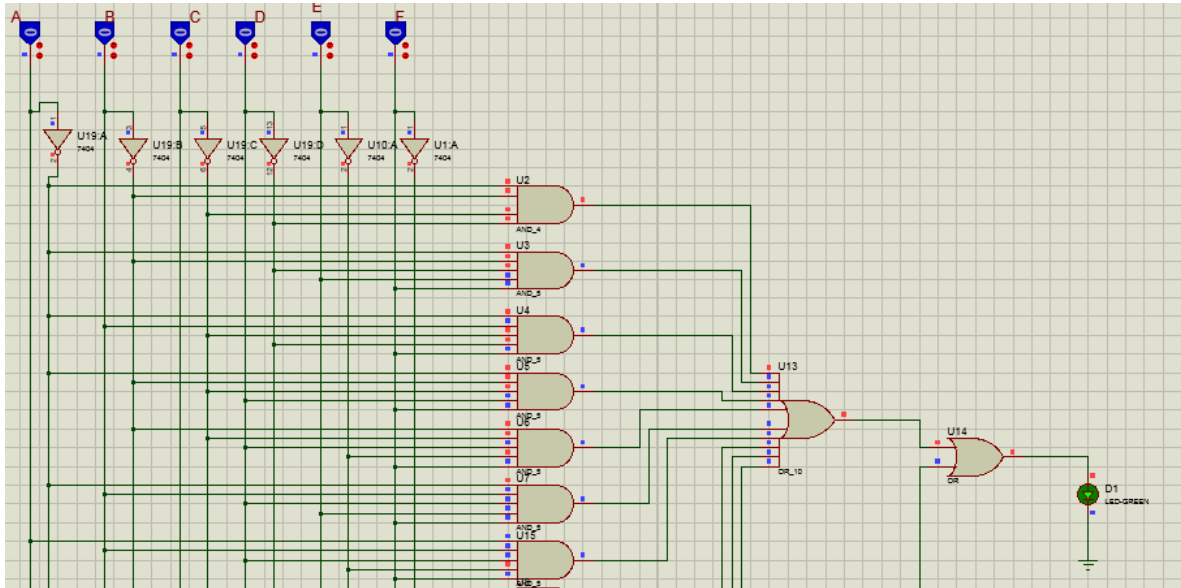


Número 1:

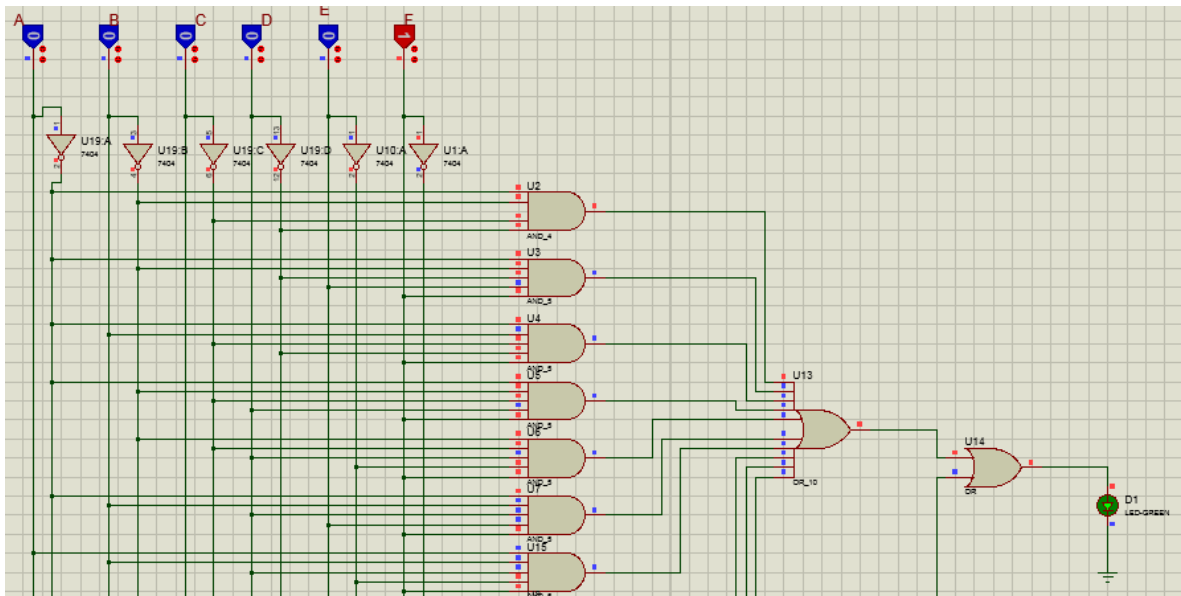


Número 2:

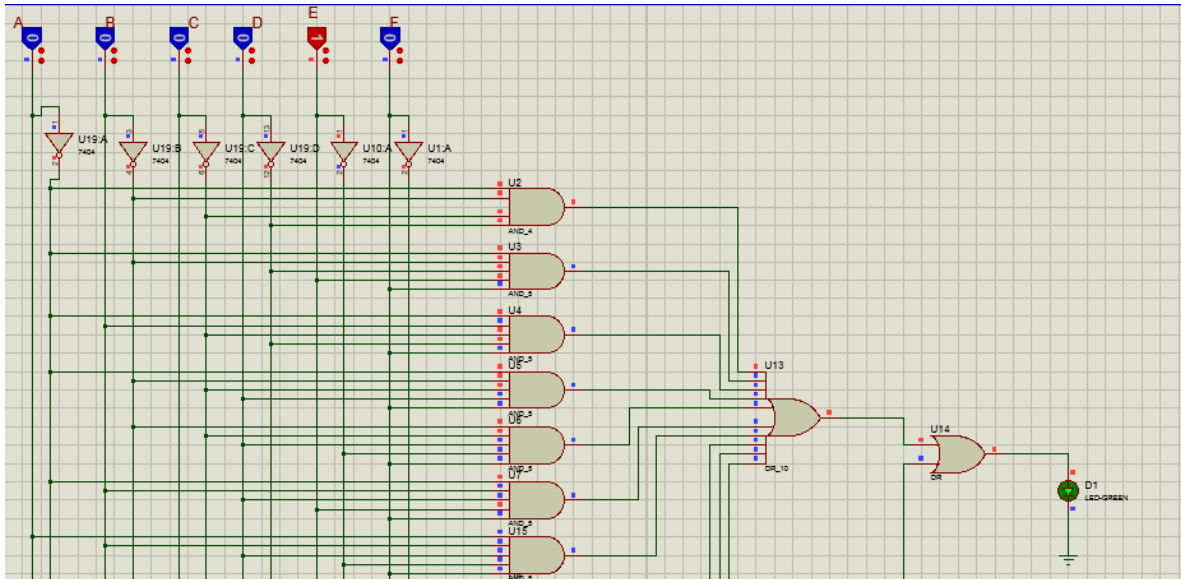


Número 3:

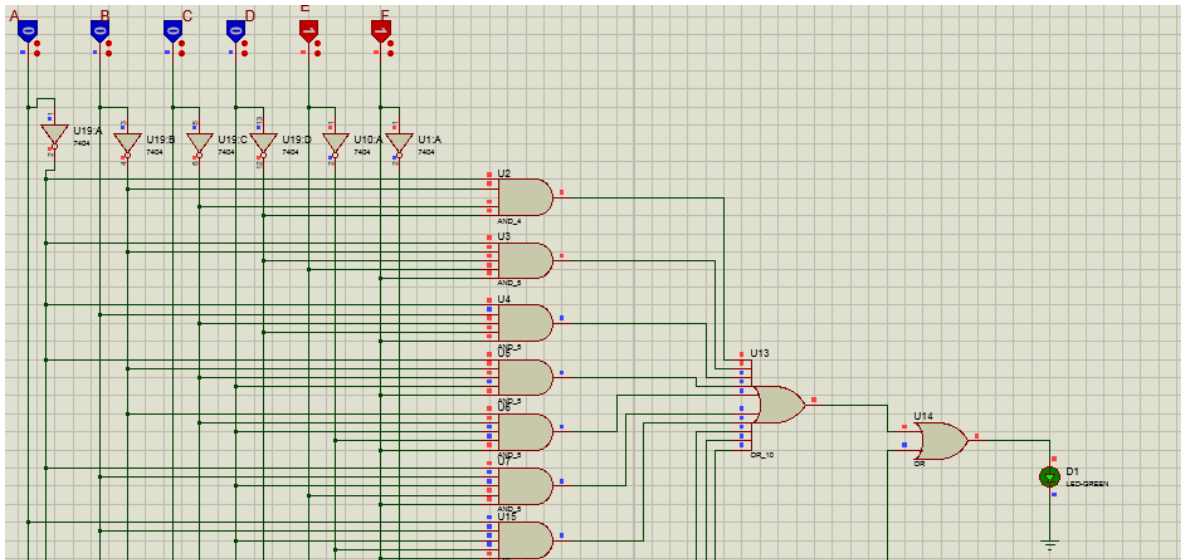


Número 5:

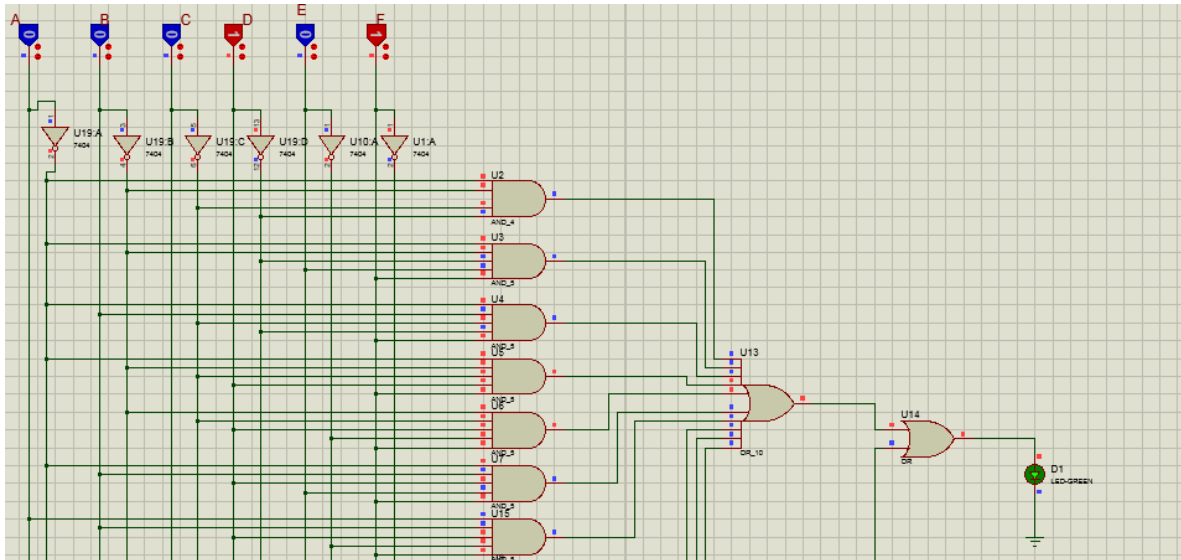


Número 7:

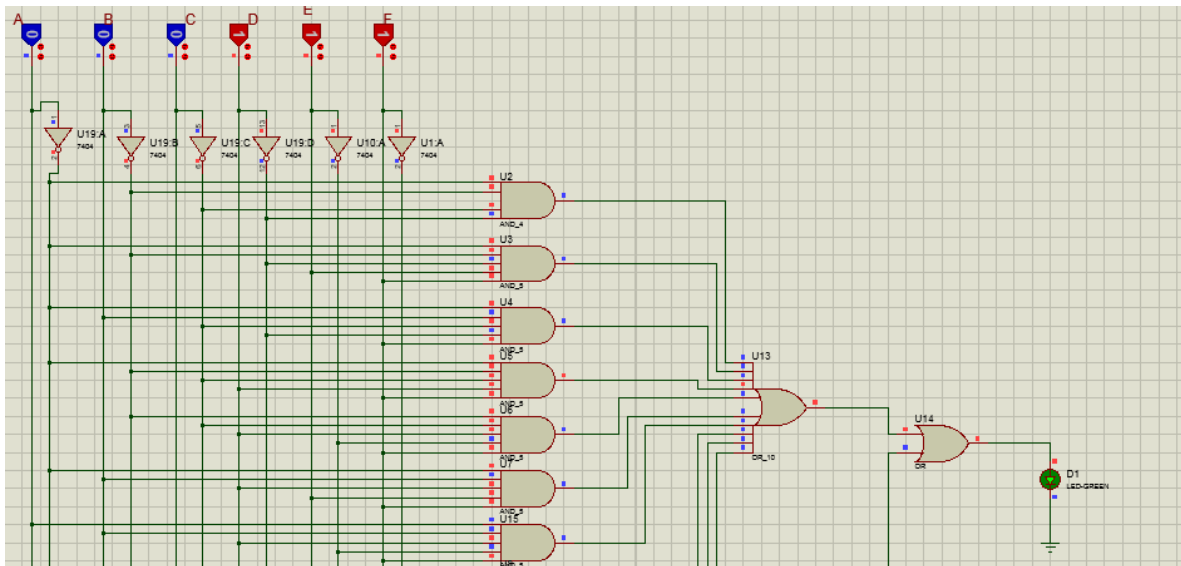


Número 11:

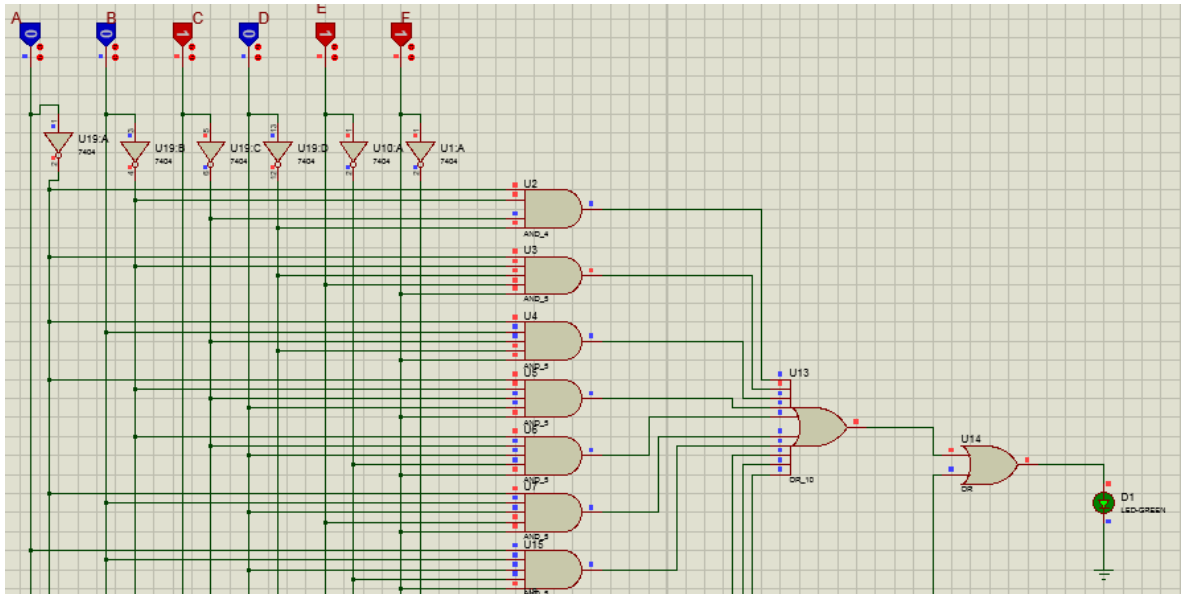


Número 13:

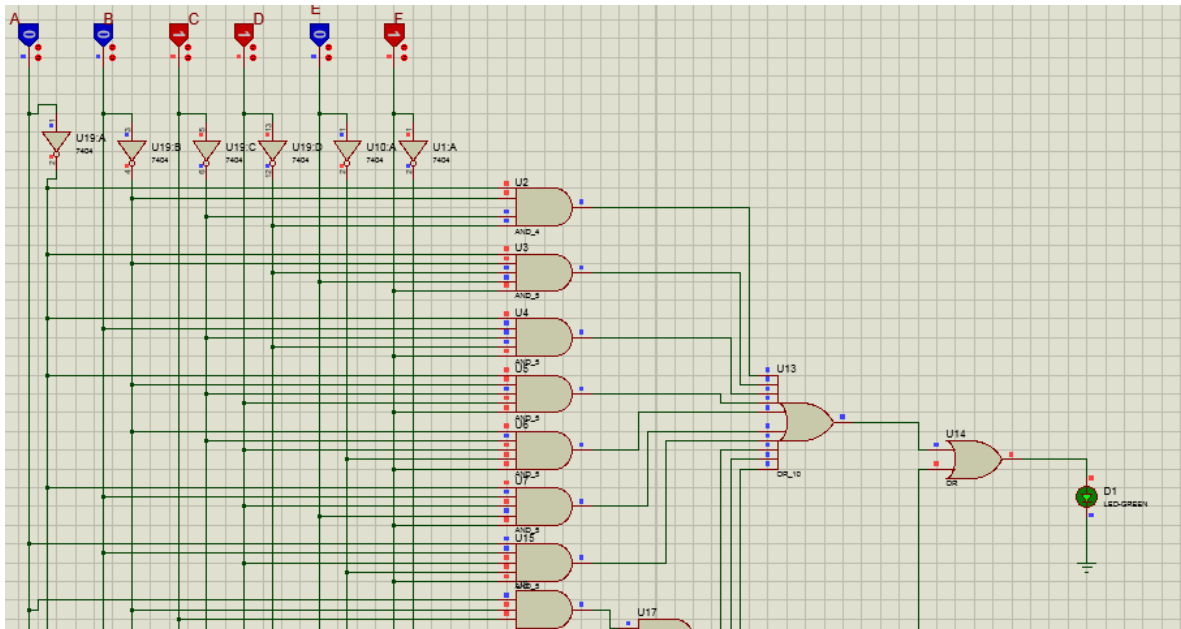


Número 17:

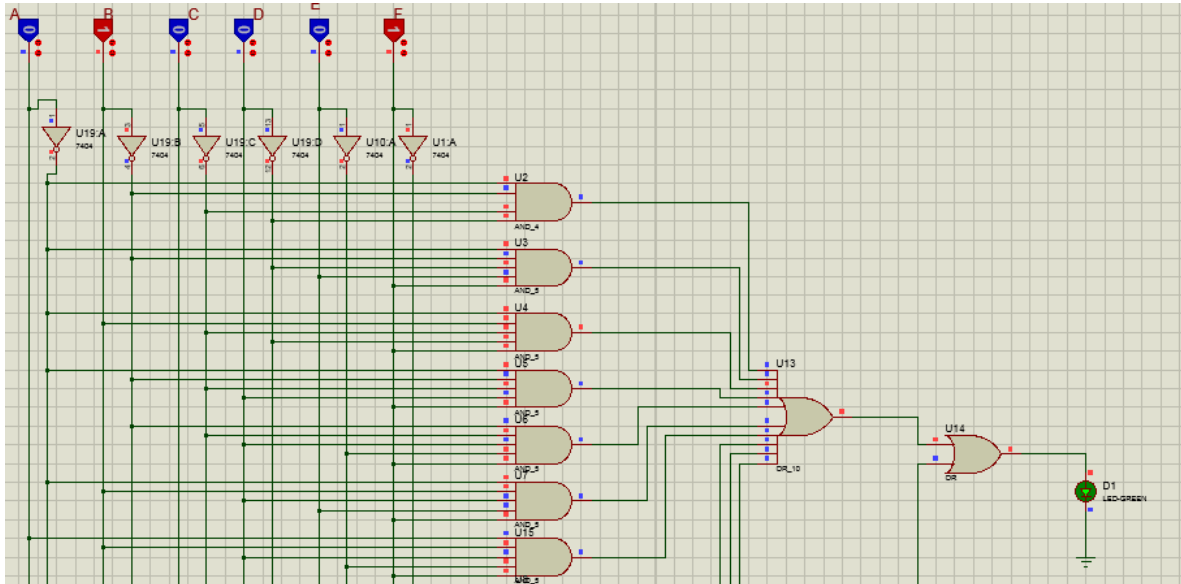


Número 19:

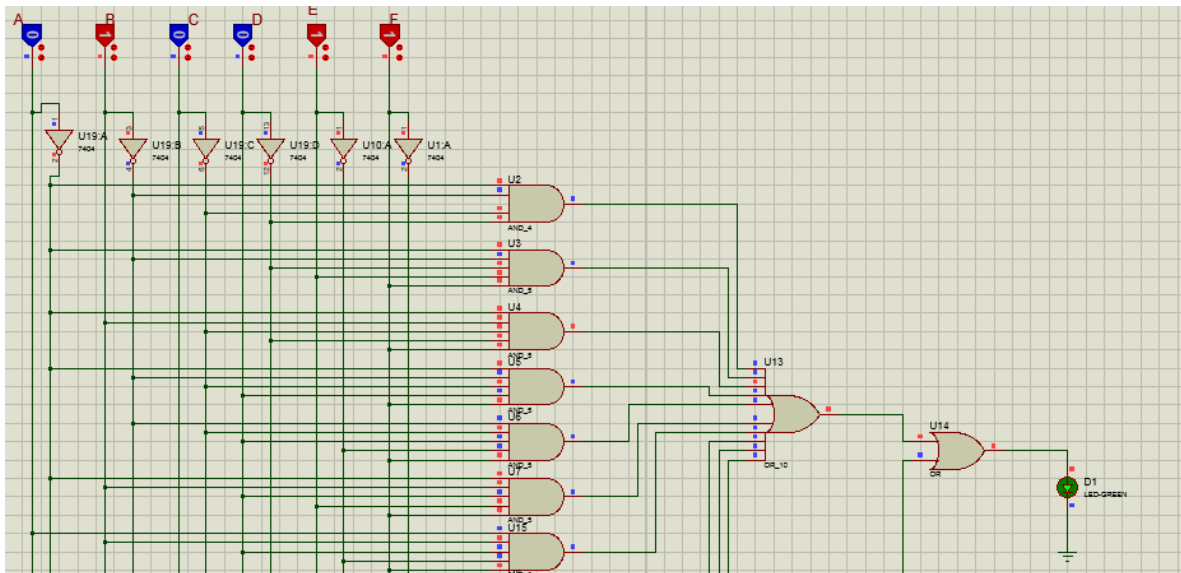


Número 23:

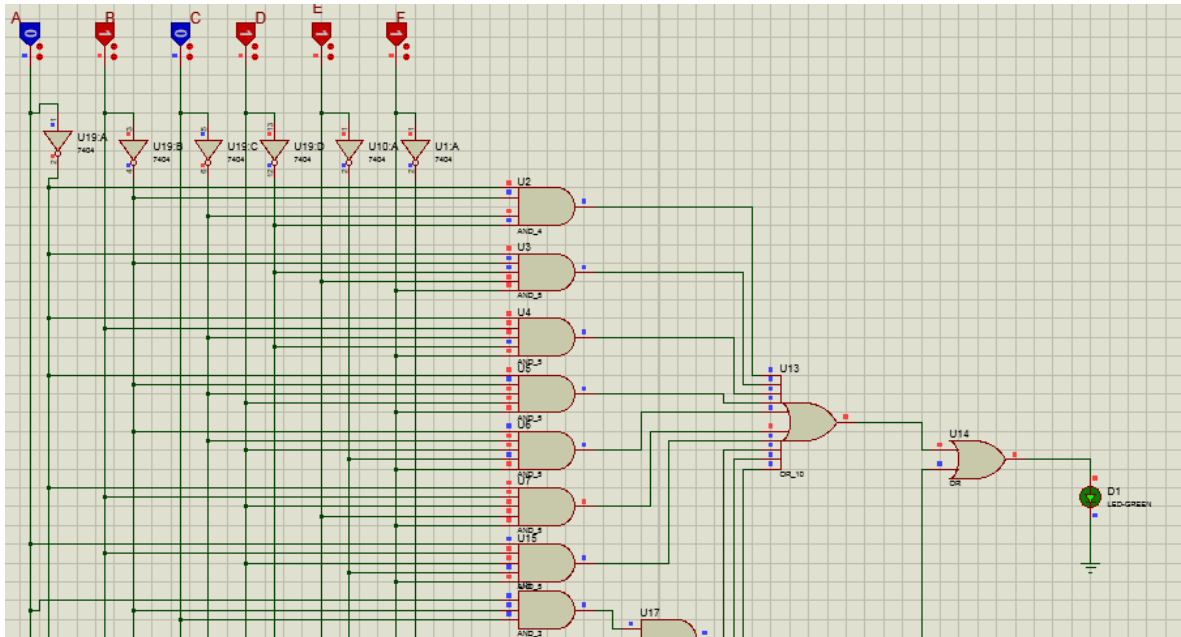


Número 29:

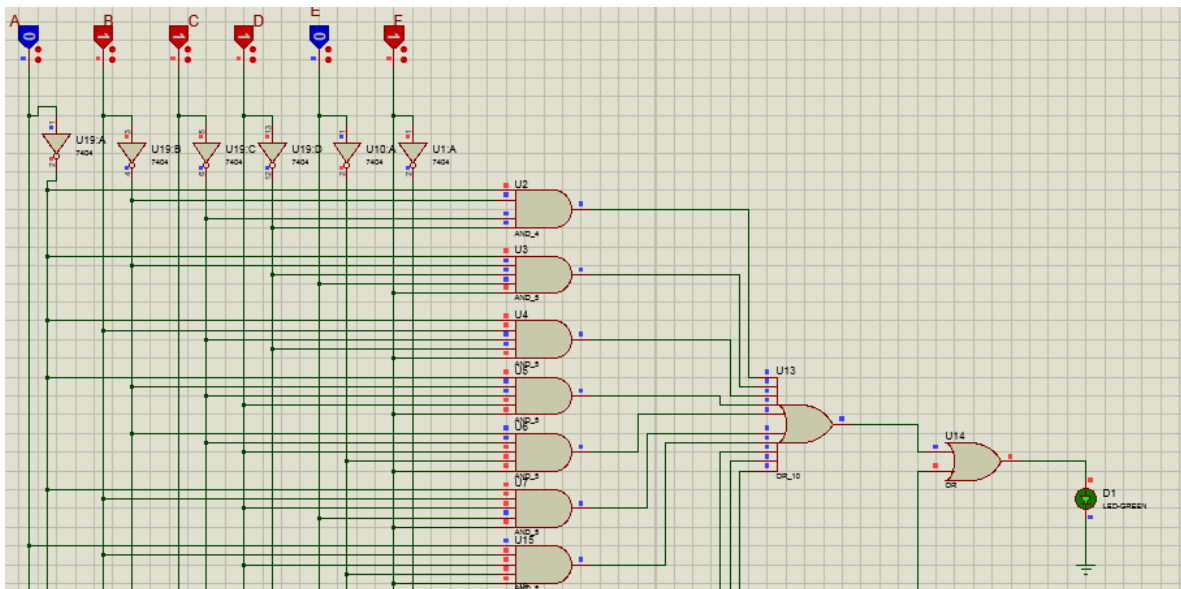


Número 31:

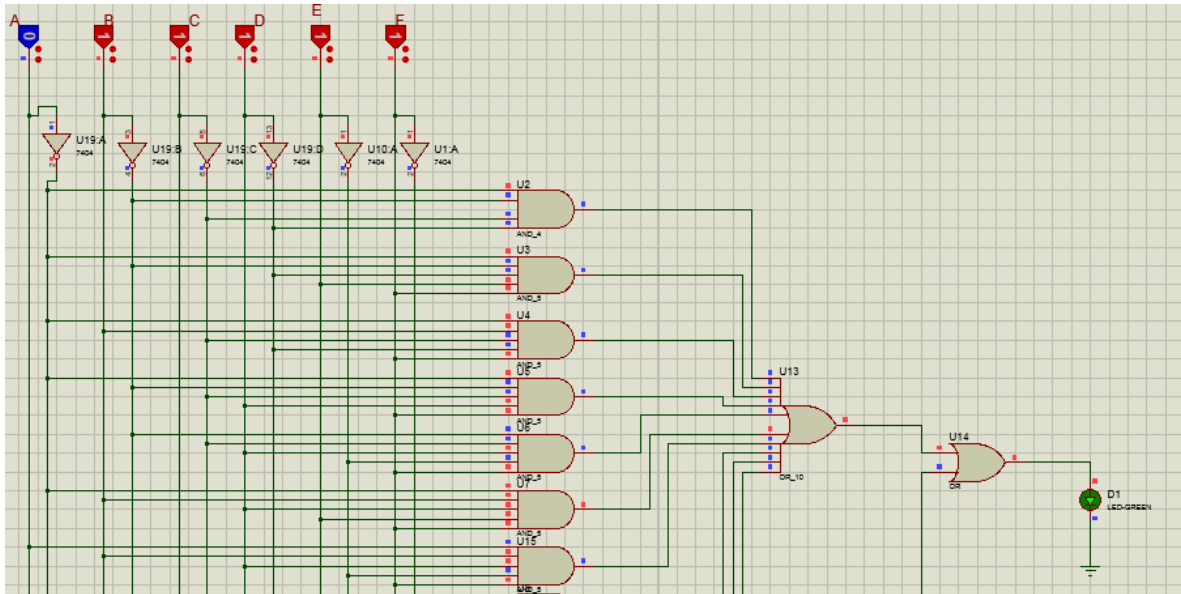


Número 37:

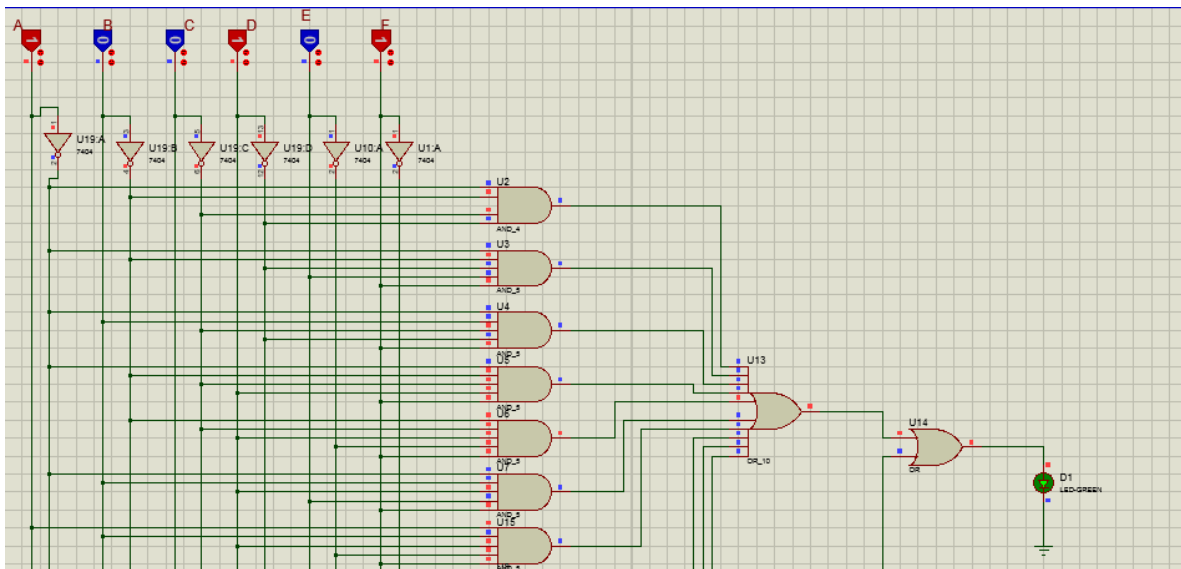


Número 41:

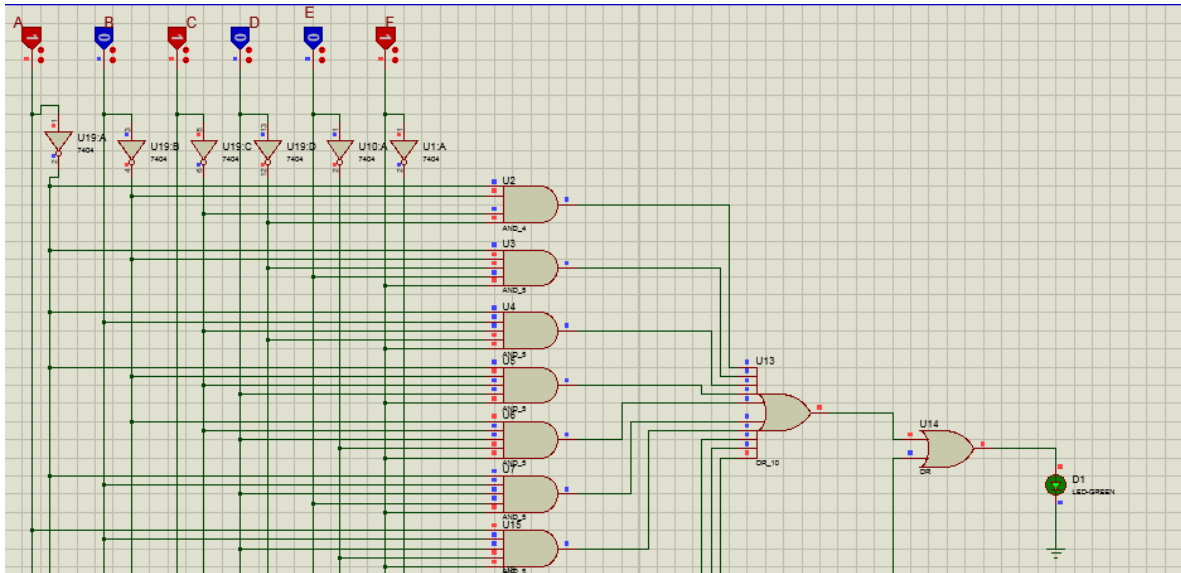


Número 43:

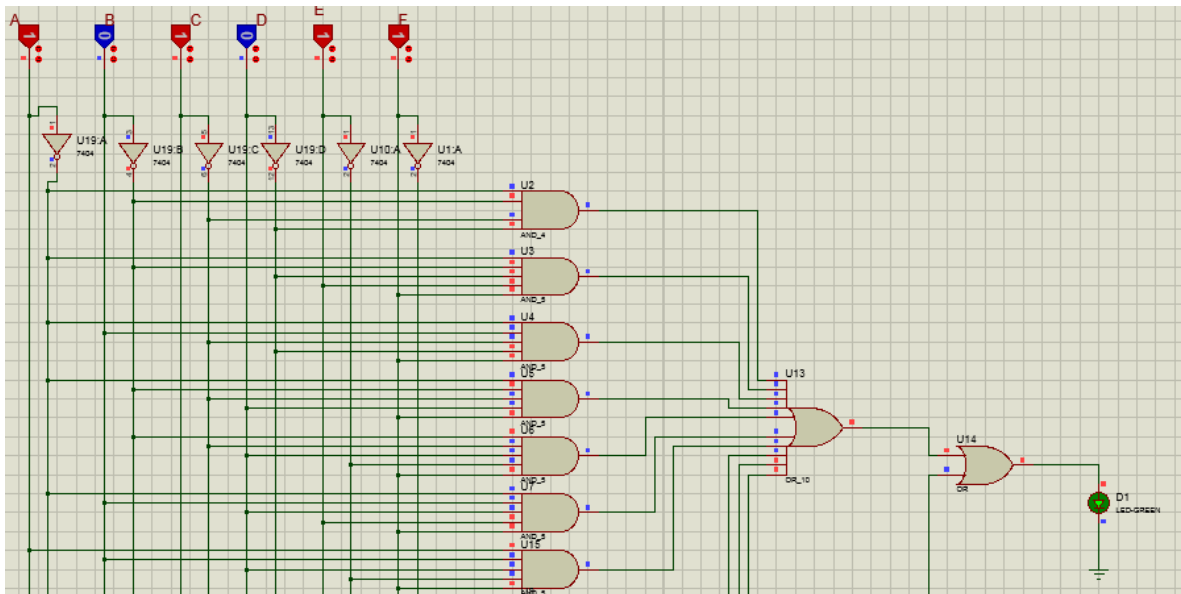


Número 47:

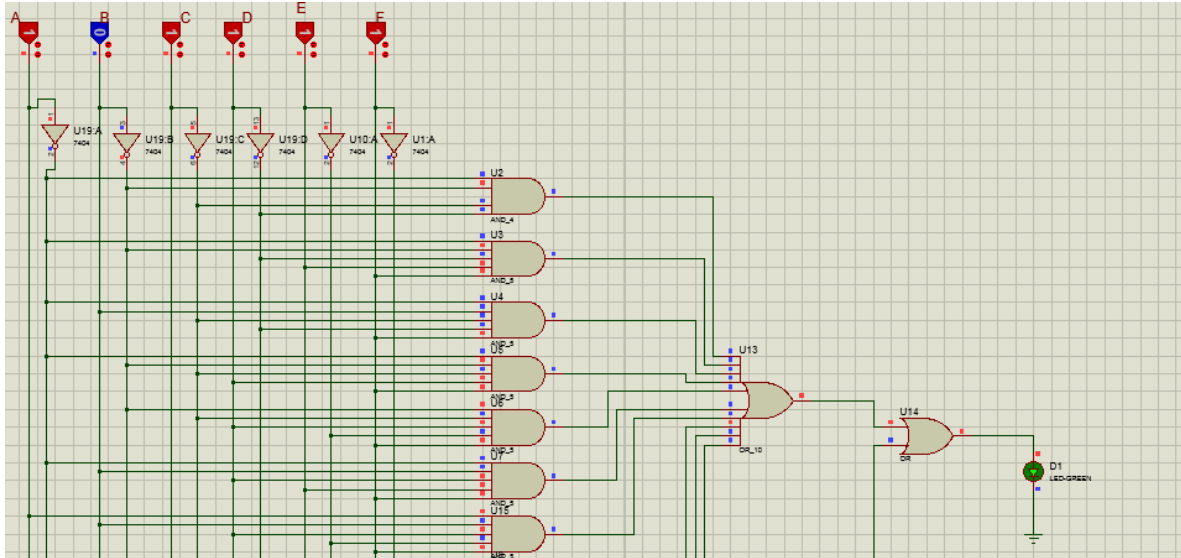

Número 53:

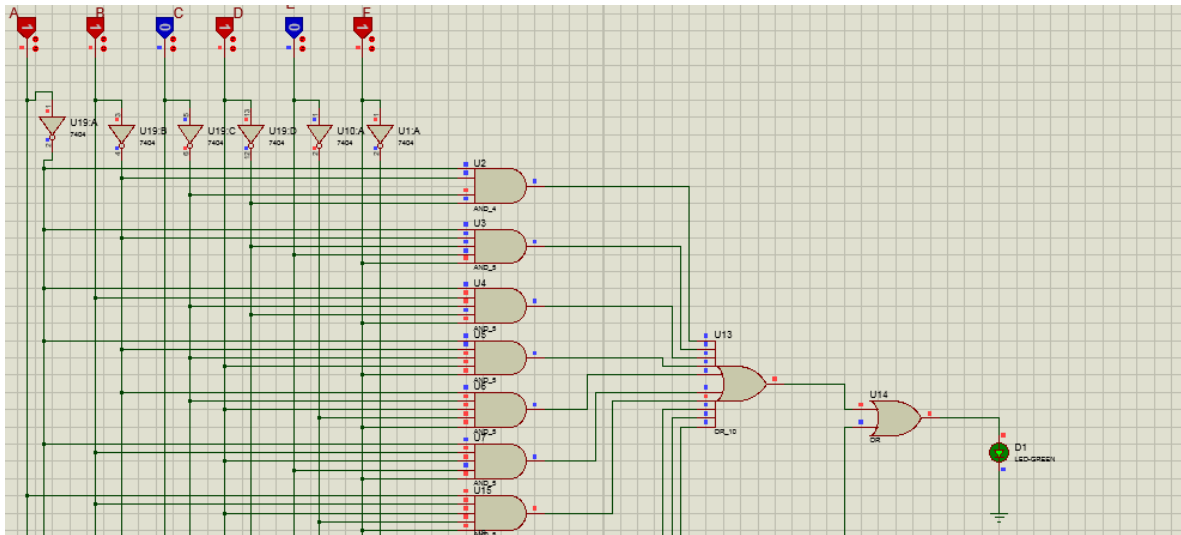

Número 59:

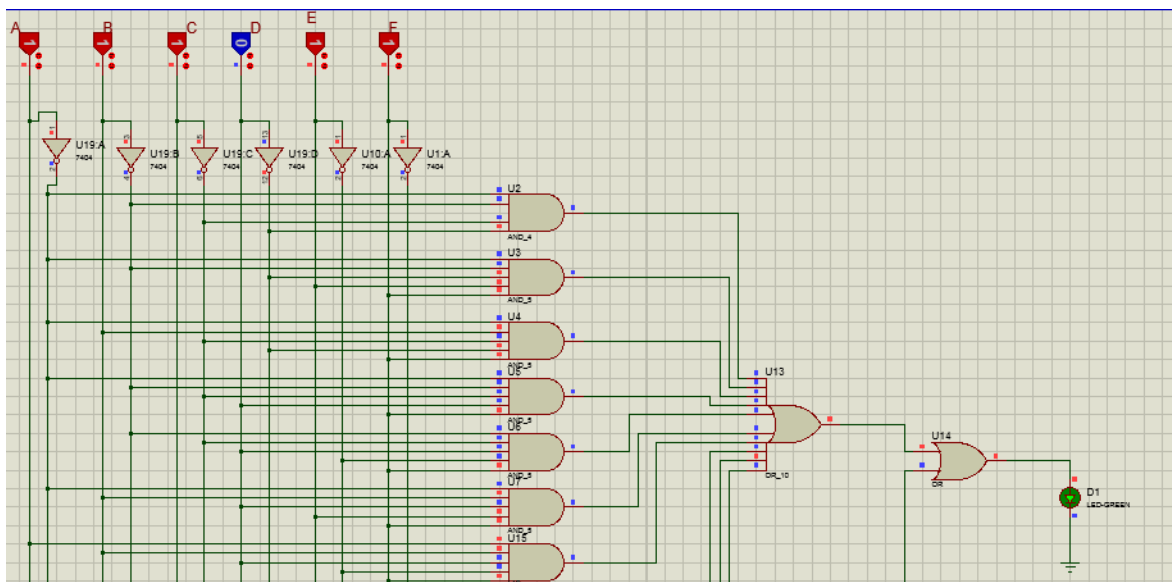

Número 61:

